

디지털시스템설계 Lab 4

손량(20220323)

Last compiled on: Saturday 22nd April, 2023, 04:09

1 개요

이번 lab 4에서는 이진수의 연산에 사용되는 반가산기와 전가산기를 구현하고, 이들을 통해 덧셈, 뺄셈, 곱셈 회로를 구현해 본다.

2 이론적 배경

2.1 반가산기와 전가산기

반가산기는 1-bit 이진수를 두 개 입력받아 더한 값과 carry out을 출력하는 소자이다. 전가산기는 1-bit 이진수와 이전 가산기의 carry in을 입력받아 합, carry out을 출력한다. 사실상 세 개의 1-bit 이진수를 입력받아 더한 2-bit 결과를 출력한다고도 할 수 있다.

2.2 *N*-bit Ripple Carry Adder/Subtractor

N-bit ripple carry adder는 *N*-bit 이진수 두 개를 더한 *N*-bit 결과와 carry out을 출력한다. 리플 가산기는 *N*개의 전가산기를 차례차례 이어서 구현한다. 각 전가산기는 각 자리의 연산을 수행하고, 자신의 carry out을 자신보다 한 단계 상위 비트를 연산하는 전가산기의 carry in에 전달한다. 이러한 설계에서, carry out 신호는 이름이 의미하는 바와 같이 파도처럼 전가산기 하나씩 전파된다.

*N*비트 리플 가산기를 사용하면 뺄셈도 처리할 수 있다. 2의 보수 표현법을 사용하면 다음이 성립하고,

$$A - B = A + (-B) = A + B' + 1$$

가장 하위 비트를 연산하는 전가산기의 carry in에 1을 입력하고, *B*의 모든 비트를 반전시켜 전가산기에 입력하면 된다.

2.3 Binary Multiplier

*M*비트 이진수 $a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0$ 과 *N*비트 이진수 $b_{N-1}b_{N-2}\dots b_0$ 을 곱한다고 하자. 이때 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} & a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0 \times b_{N-1}b_{N-2}\dots b_0 \\ &= 2^0 b_0(a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0) + 2^1 b_1(a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0) + \dots + 2^{N-1} b_{N-1}(a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} 2^k b_k(a_{M-1}a_{M-2}\dots a_0) \end{aligned}$$

AND 게이트를 사용하여 1-bit b_0, b_1, \dots, b_{N-1} 과 $a_{M-1}a_{M-2} \dots a_0$ 의 곱셈을 구현하고 M -bit adder로 중간 결과를 더하도록 구현할 수 있다.

3 실험 준비

3.1 반가산기

반가산기의 진리표는 다음과 같다.


A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

이 진리표를 논리식으로 나타내면 다음과 같다.

$$S = A'B + AB' = A \oplus B$$

$$C = AB$$

회로로 나타내면 다음과 같다.

 

3.2 전가산기

전가산기의 진리표는 다음과 같다.

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

논리식으로 쓰면

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in} = AB + A'BC_{in} + AB'C_{in} = AB + (A \oplus B)C_{in}$$

A 와 B 를 반가산기로 연산했을 때 합을 $S_{AB} := A \oplus B$, carry out을 $C_{AB} := AB$ 라고 할 때

$$S = S_{AB} \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = C_{AB} + S_{AB}C_{in}$$

이 식을 사용하면 반가산기를 통해 다음과 같이 회로도를 그릴 수 있다.¹

 


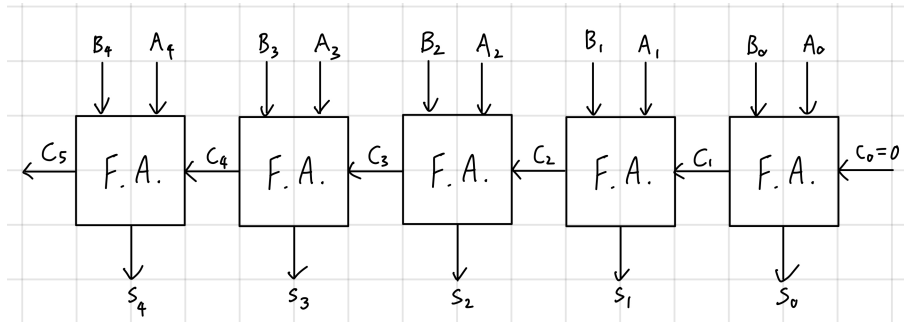3.3 5-bit 리플 가산기/감산기

5-bit 이진수 $A = A_4A_3A_2A_1A_0$, $B = B_4B_3B_2B_1B_0$ 을 연산한다고 하자. 5개의 전가산기를 활용하여, 각 전가산기마다 입력된 숫자의 각 비트를 연산하도록 설계할 수 있다. LSB를 연산하는 전가산기의 carry in에는 0을 입력하고, 각 전가산기의 carry out을 한 단계 상위 비트를 연산하는 전가산기의 carry in에 연결하면 된다.



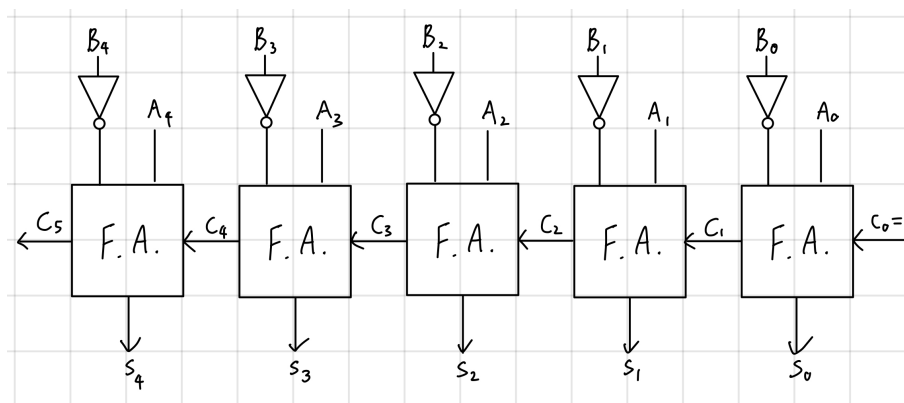음수를 2의 보수로 표현한다면 $A - B = A + (-B) = A + B' + 1$ 이고, 2의 보수 체계에는 unsigned integer인 것처럼 생각하고 덧셈을 진행할 수 있으므로 앞선 덧셈을 계산하는 회로에서 B_0, B_1, \dots, B_4 를 반전한 다음, $C_0 = 1$ 을 입력하면 $A + B' + 1$, 즉 $A - B$ 를 계산할 수 있다. 회로도는 다음과 같다.




3.4 5-by-3 Binary Multiplier

5-bit 이진수 $A = A_4A_3A_2A_1A_0$ 과 $B = B_2B_1B_0$ 을 곱해 8-bit 이진수 $C = C_7C_6 \dots C_0$ 을 얻는다고 하자. A 와 B_0, B_1, B_2 사이의 곱셈은 AND 게이트를 사용해서 계산할 수 있고,

¹여기서 전선이 교차하는 점은 연결점이 아니다.

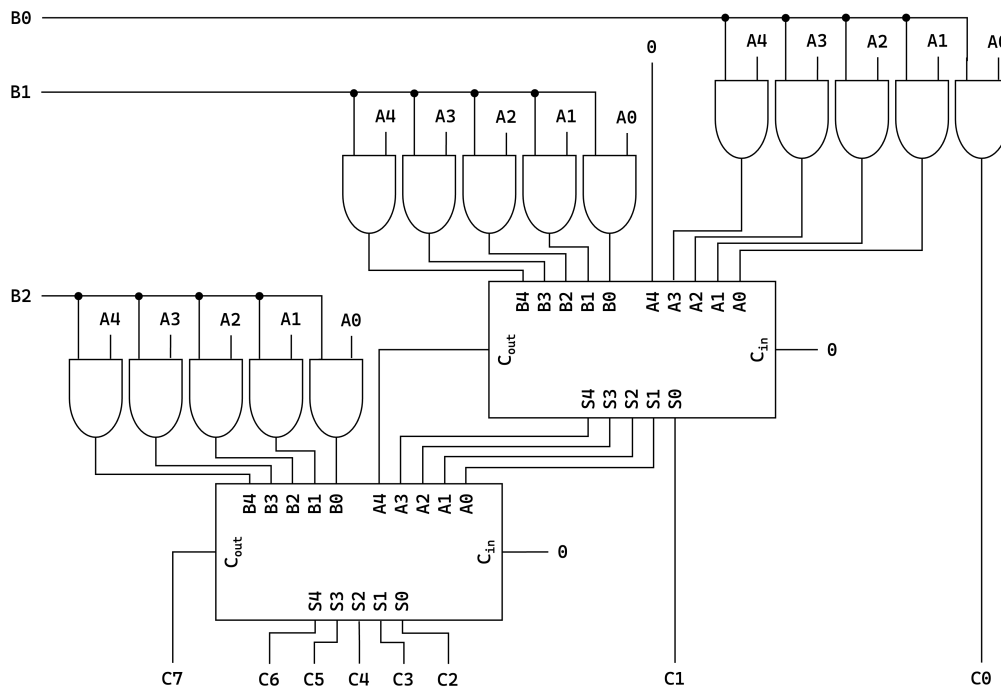
이렇게 구한 부분 결과들을 5-bit 리플 가산기를 활용하여 더하면 곱셈 결과를 얻는다. 회로도로 나타내면 다음과 같다.




4 실험 결과

4.1 lab4_1.v – 반가산기, 전가산기

반가산기의 회로도에는 다음과 같다.

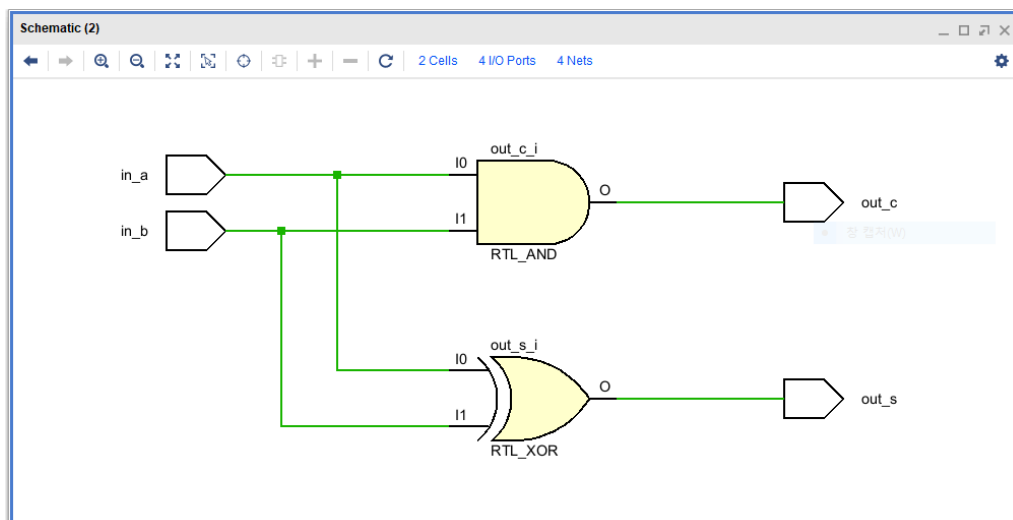


전가산기의 회로도에는 다음과 같다.

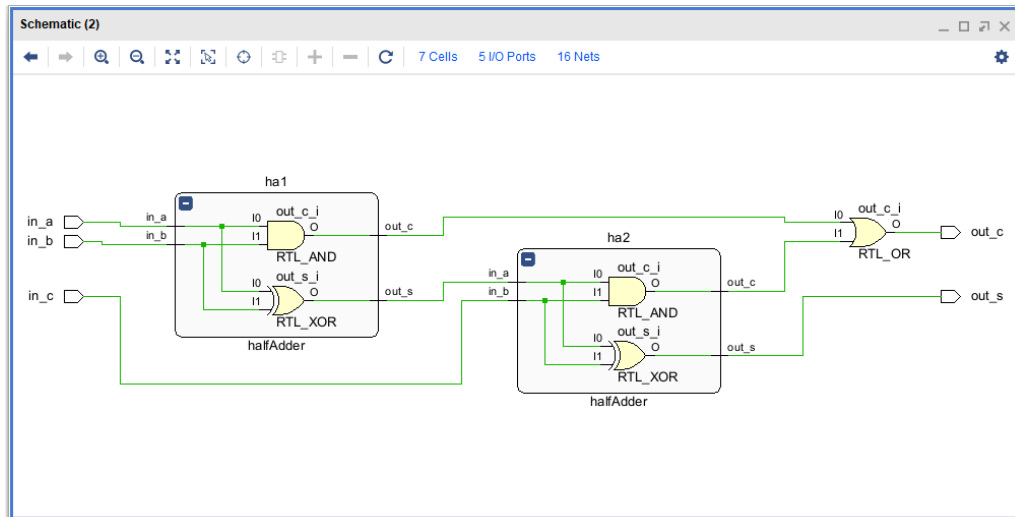


4.2 lab4_2.v – 5-bit 리플 가산기

회로도는 다음과 같다.

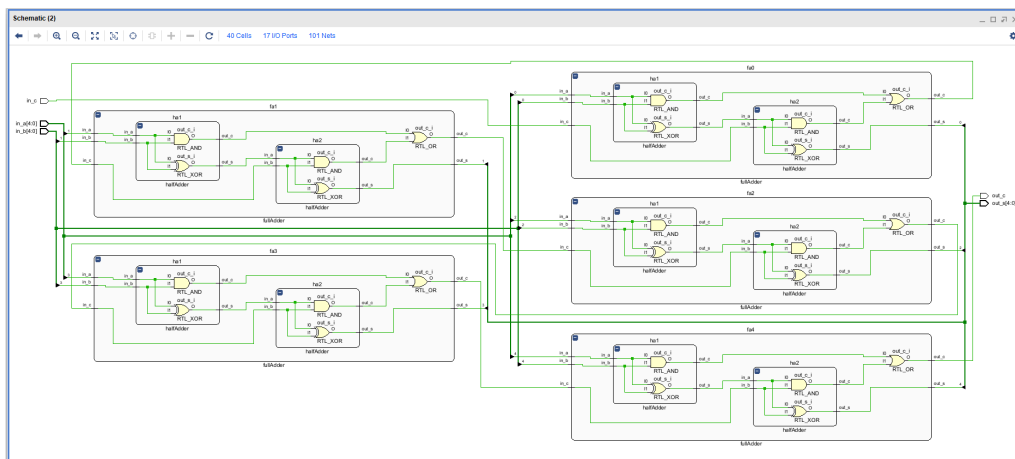


테스트벤치 실행 결과 나온 파형은 다음과 같다.

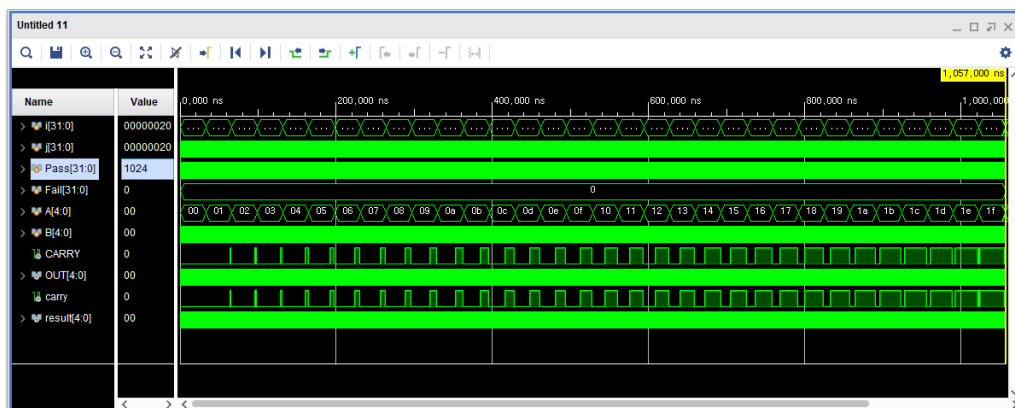


4.3 lab4_3.v – 5-bit 리플 감산기

회로도 는 다음과 같다.

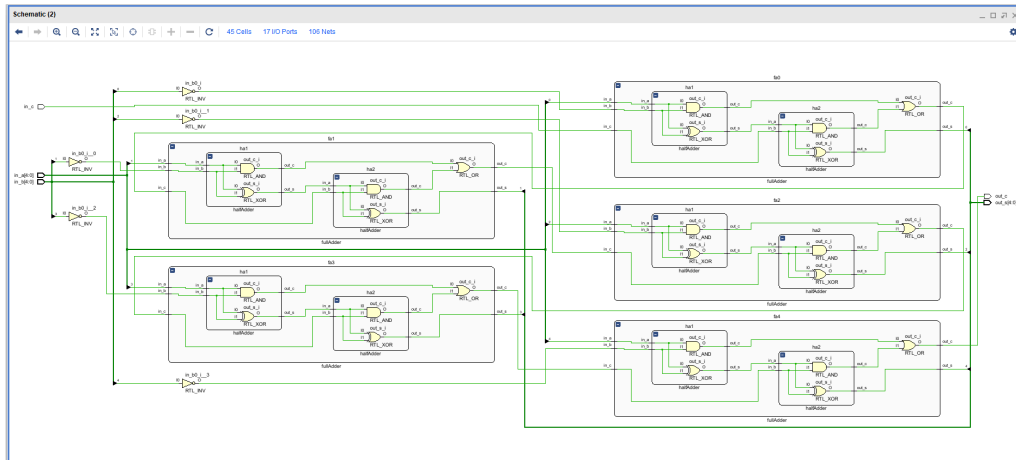


테스트벤치 실행 결과 나온 파형은 다음과 같다.

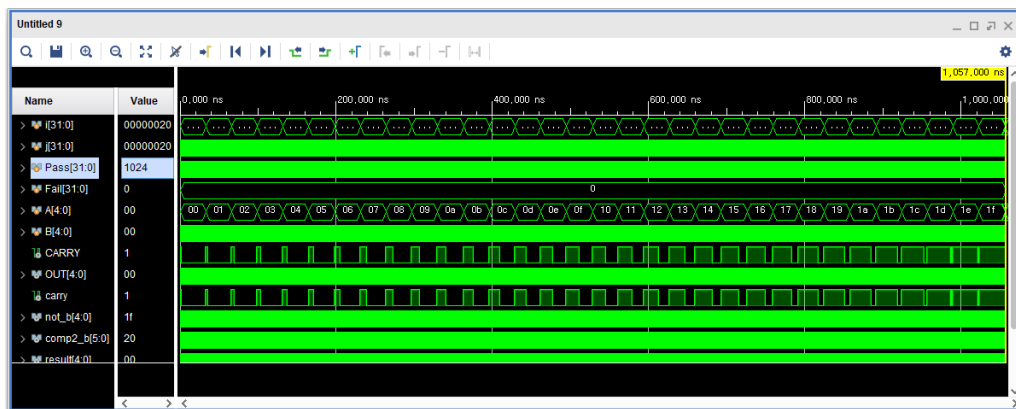


4.4 lab4_4.v – 5-by-3 이진 곱셈기

회로도 는 다음과 같다.

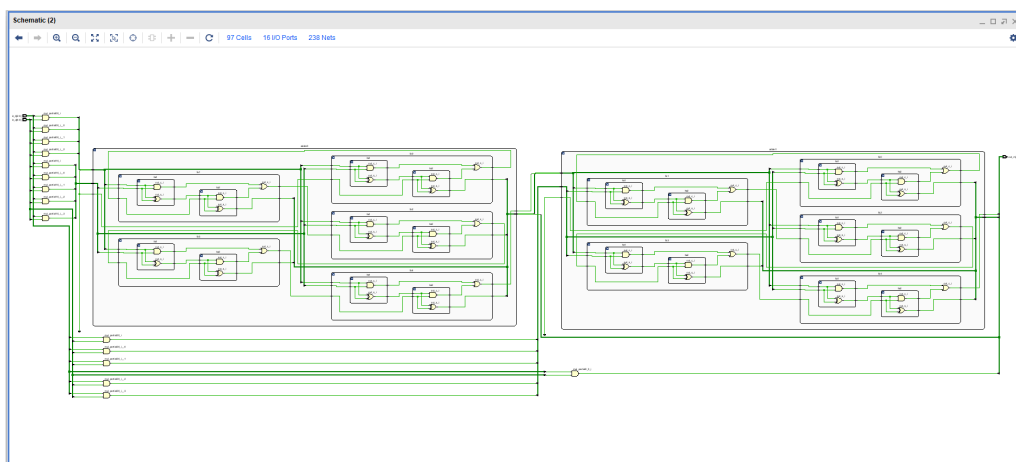

테스트벤치 실행 결과 나온 파형은 다음과 같다.

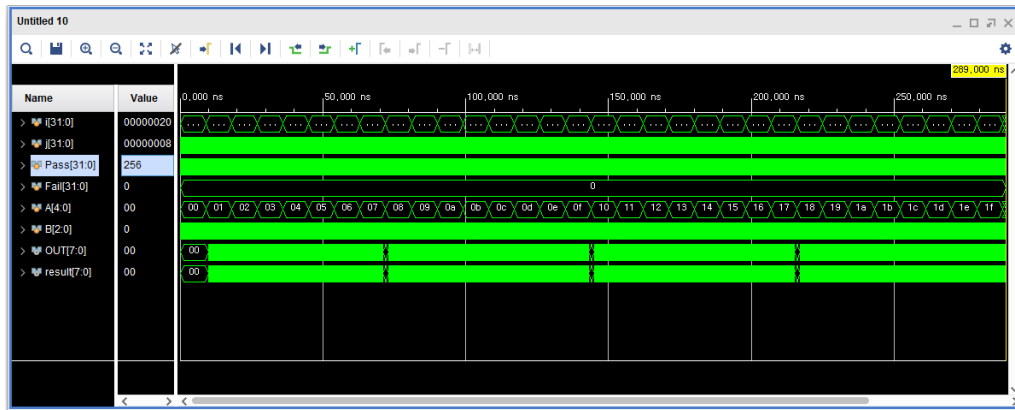

5 논의